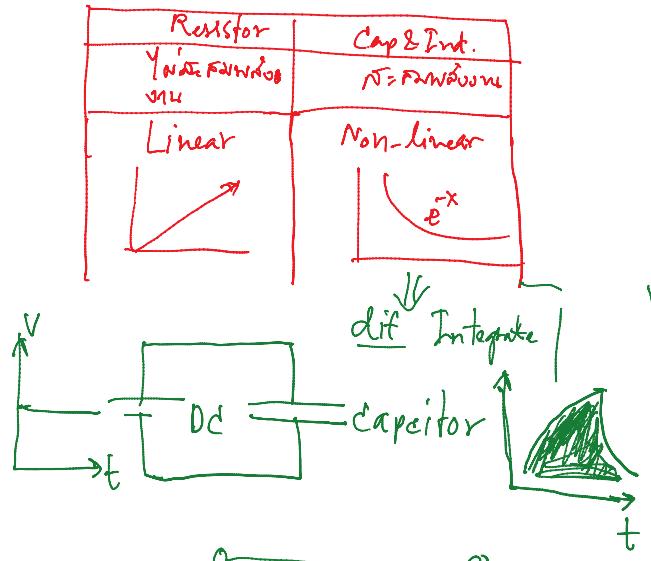


Chapter 6

CAPACITOR & INDUCTOR


Storage [CAP] Energy

storage element
Capacitor
Inductor (coil) > passive



CAPACITORS

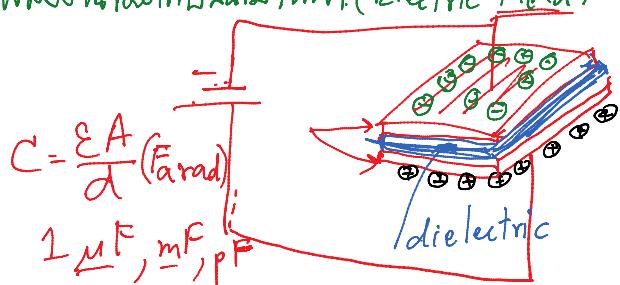คือ component ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบ filed (Electric Field)



$$1\text{F} = 1 \text{ Coulomb/Volt}$$

$$q(t) = C V(t)$$

↳ defn


Symbols

 Fixed  Variable

Current - Voltage relationship

$$i(t) = C \frac{dV(t)}{dt}$$

↳ defn

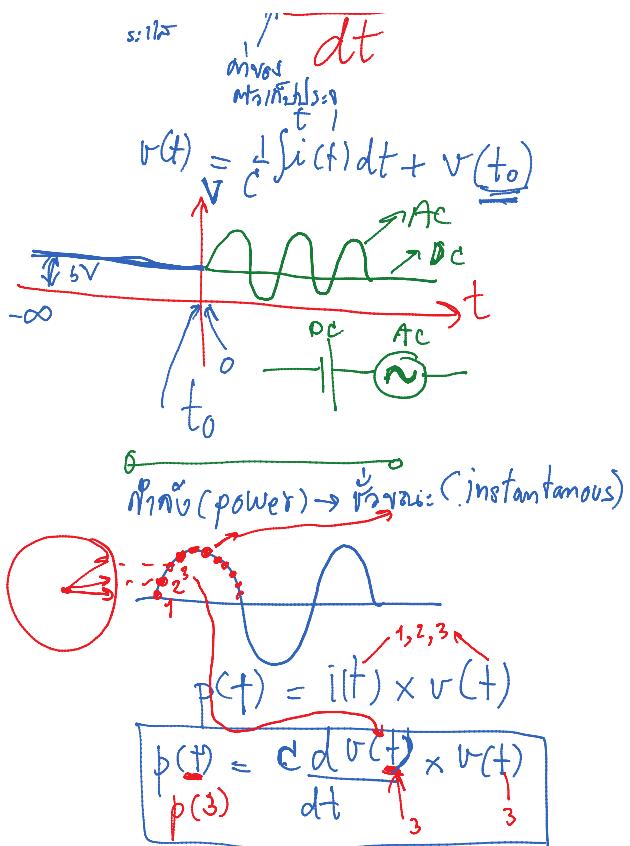

的能量 (Energy)

$$W(t) = \int_{-\infty}^t p(t) dt$$


$$W(t) = \int_{-\infty}^t i(t) \cdot v(t) dt$$

$$= \int_{-\infty}^t C \frac{d v(t)}{dt} \cdot v(t) dt$$


$$W(t) = \frac{1}{2} C v(t)^2$$

Remarks:

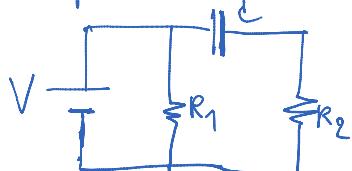1. กรณีที่บวก: จึงมีจ่ายไฟฟ้าในวงจรเป็น (open circuit) ไม่มีไฟฟ้า (DC)



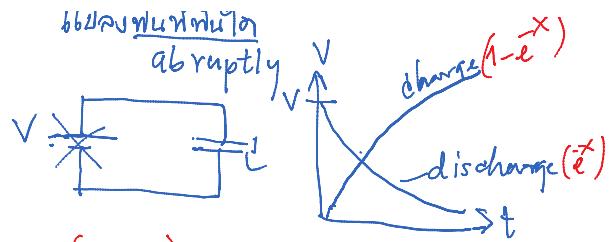2. แรงดันไฟฟ้าคงที่ของแบตเตอรี่จะหายไปชั่วคราวๆ แบบทันทีๆ (abruptly) $V \uparrow$ และหายไปชั่วคราวๆ (charge $(1-e^{-x})$)




3. (Ideal) กรณี → ต่อเก็บประจุ หรือ放電
ไม่มีการสูญเสีย

Ex ถ้าต่อเก็บประจุ ความจุ $10 \mu F$ ด้วยไฟ
กระแสไฟฟ้า $V(t) = 50 \cos 2000t$ (V)
จะมีกระแสไฟฟ้าเท่าไร

$$i = \frac{C dV/dt}{dt} \\ i = -\sin 2000t \text{ A } \times$$


Series and Parallel Capacitors

Series:

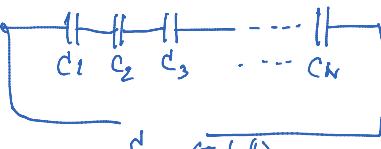


$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

parallel:

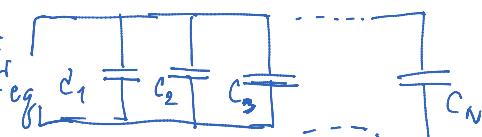
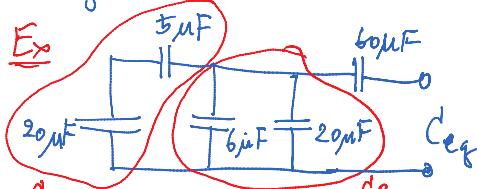
$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_N$$




$$C_1 = \frac{5 \mu F \times 20 \mu F}{5 \mu F + 20 \mu F} = \frac{100 \mu F}{25 \mu F} = 4 \mu F$$

ใน $C_1 + C_2$

$$C_3 = C_1 + C_2 \approx 4 \mu F + 6 \mu F + 20 \mu F$$

$$C_{eq} = \frac{60 \mu F \times 30 \mu F}{60 \mu F + 30 \mu F} = \frac{1800 \mu F}{90 \mu F} = 20 \mu F \times$$

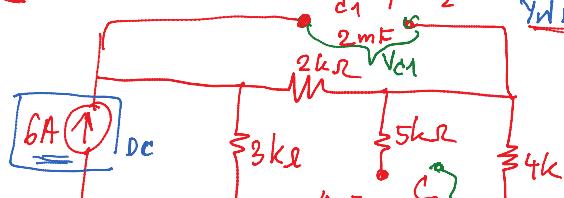
Ex จงหาค่าของ C_1, C_2 (เมื่อ C_3 ต่อ DC)





Ans: $\omega_{c_1} = 128 \text{ rad/s}$, $\omega_{c_2} = 16 \text{ rad/s}$


Hint:

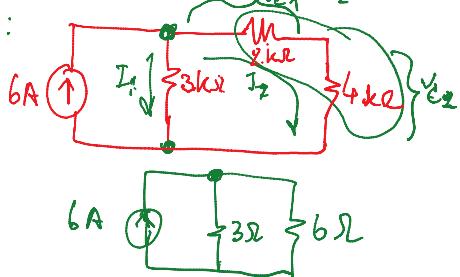

6 → Inductor

Uses: ACV, Transformer, Radio
Radar, motor

Symbol:

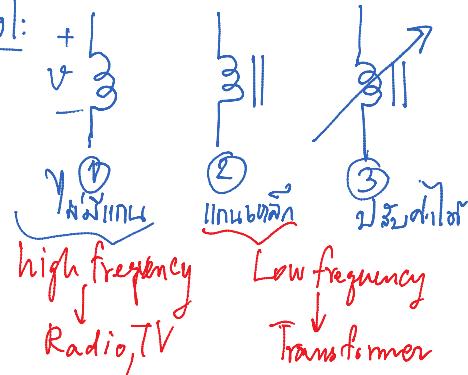

Analysis:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v_L(t) dt + i(t_0)$$

$$p_L(t) = v(t) i(t)$$

$$p_L(t) = L \frac{d i(t)}{dt} \cdot i(t)$$

$$w_L(t) = \int_{-\infty}^t p(t) dt = \int_{-\infty}^t L \frac{d i(t)}{dt} \cdot i(t) dt$$

$$w_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

Remarks:

1. Inductor \rightarrow short \rightarrow DC condition



2. $L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow L_3$
OR $L_{\text{eff}} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$

$$L_{\text{eff}} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$$

$$L_{\text{eff}} = L_1 + L_2 + L_3 \dots$$

CHAPTER 6

CAPACITOR AND INDUCTOR

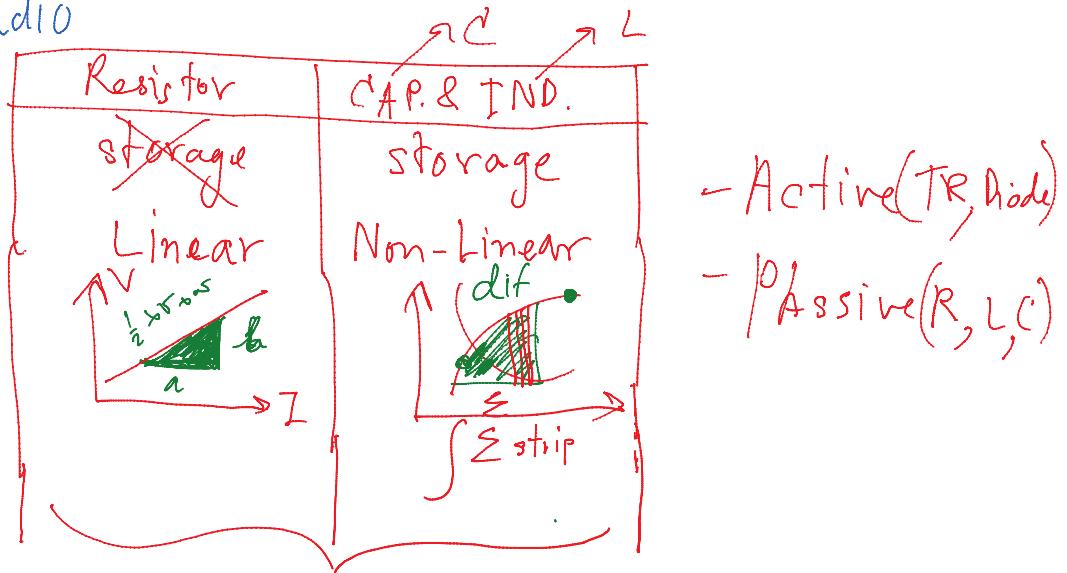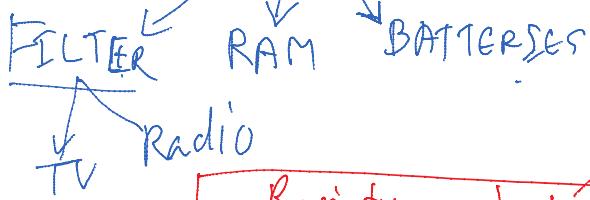

Q(t) = C V(t)


charge (C) voltage

Capacitor (Farad)

$$C = \frac{\text{Area}}{d} \text{ (Farad)} (\text{F})$$


$$1 \text{ F} = 1 \text{ coulomb} / 1 \text{ volt}$$

pF, uF, mF

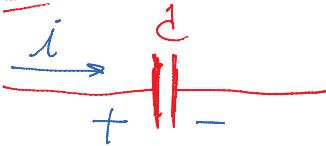Symbol: 

Fixed

i ~ c

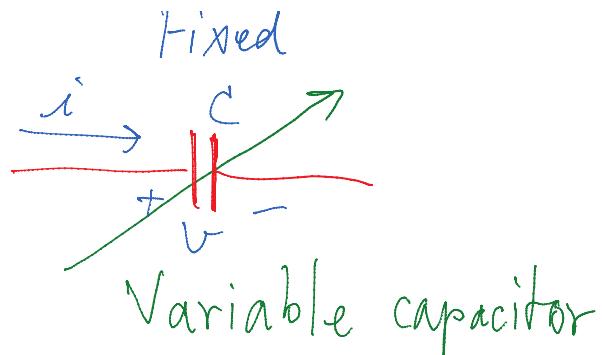

Current - Voltage relationship


Thermal Capacitive

$$i(t) = C \frac{d(V(t))}{dt}$$

DC AC

square
sine wave
cos
triangle

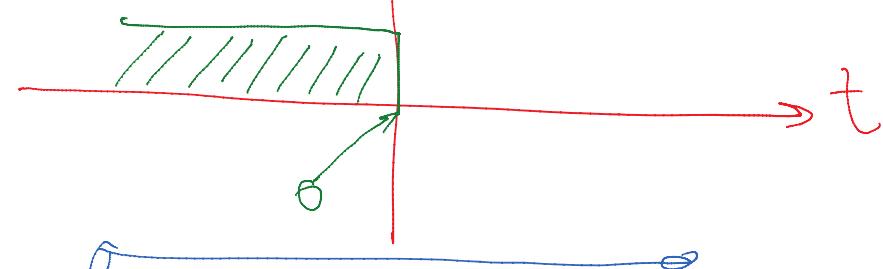* $V(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt + V(t_0)$



Power (พลังงาน)

$$P(t) = V(t) \times i(t)$$

$$P(t) = V(t) \times C \frac{d(V(t))}{dt}$$

*

พลังงาน (Energy)

พลังงาน (Energy)

$$W(t) = \int_{-\infty}^t p(t) dt$$

$$= \int_{-\infty}^t (v(t)) \cdot C \frac{dV(t)}{dt} dt$$


$$W(t) = \frac{1}{2} C V^2(t)$$

Remarks :

1. capacitor จะมีพลังงานเมื่อห้ามกระแส

2. แรงดันต่ำของ capacitor จะมีค่า DC


เปลี่ยนทันทีทิ่งๆ กัน (abruptly)

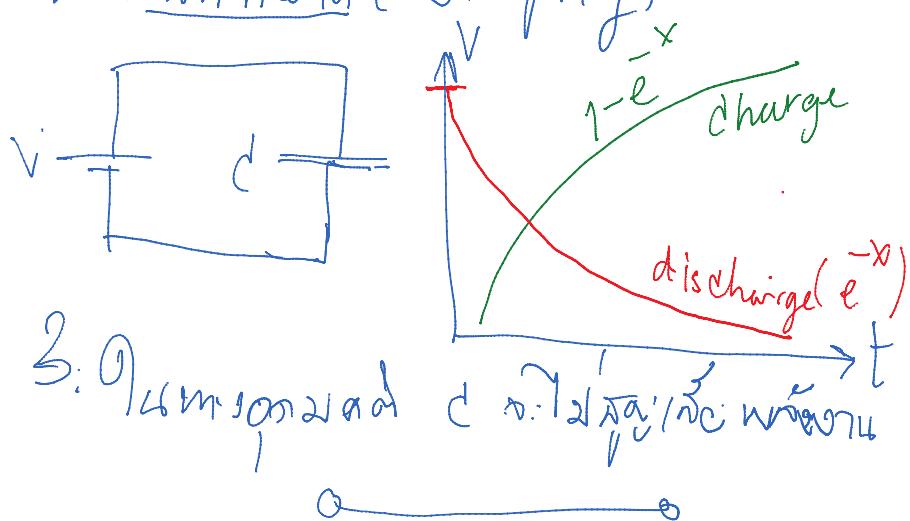

Ex ถ้ามีตัวเก็บประจุขนาด $10\mu F$ ต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดที่มีแรงดัน $V(t) = 50 \cos 2000t$ (V)
จะมีกระแสในตัวเก็บประจุ C เท่าไร?


$$i = C \frac{dV(t)}{dt} = \frac{10 \times 10^{-6}}{C} \times d(50 \cos 2000t)$$
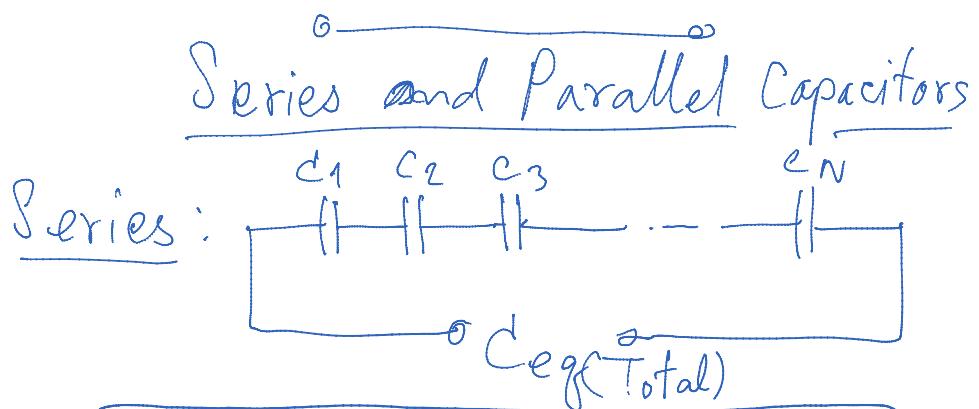
$$i(t) = -\sin \omega_0 t \text{ (A)} \star$$




$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

(C_{eq}) equivalent

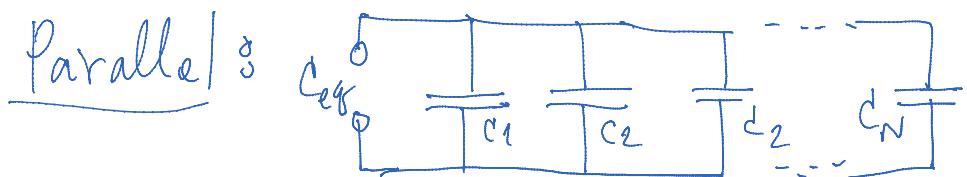
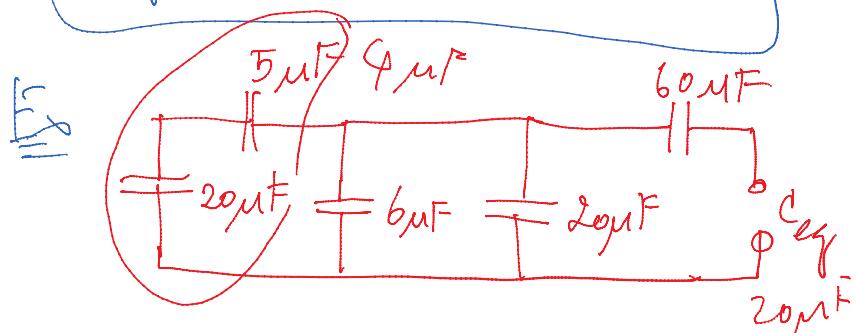
$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_N$$



Inductors

Symbol:



ယူလ်များ

ပြည့်များ

ပြည့်လွှား

Analysis:

$$V_i(t) = L \frac{di_i(t)}{dt} \star$$

$$\text{ways} \cdot V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad \star$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V_L(t) dt + i_L(t_0)$$

Power $\rightarrow P(t) = V(t) \times i(t)$

$$P(t) = L \frac{d i(t)}{dt} \times i(t)$$

energy $\rightarrow W(t) = \int_{-\infty}^t P(t) dt$


$$= \int_{-\infty}^t \frac{[d i(t) \cdot i(t)]}{dt} dt$$

$$W(t) = \frac{1}{2} \int i^2(t) dt$$

Remarks :


1. Inductor \rightarrow short \rightarrow DC
- 2.
- 3.

Series & Parallel Inductors

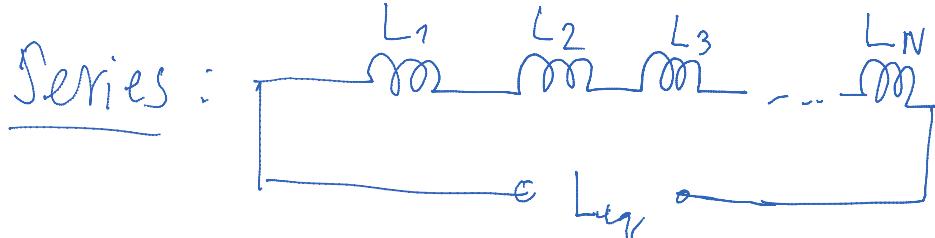


$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_N$$

Parallel:

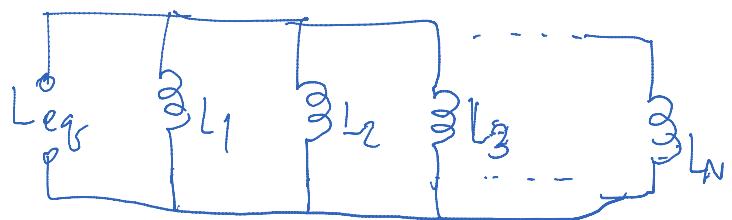
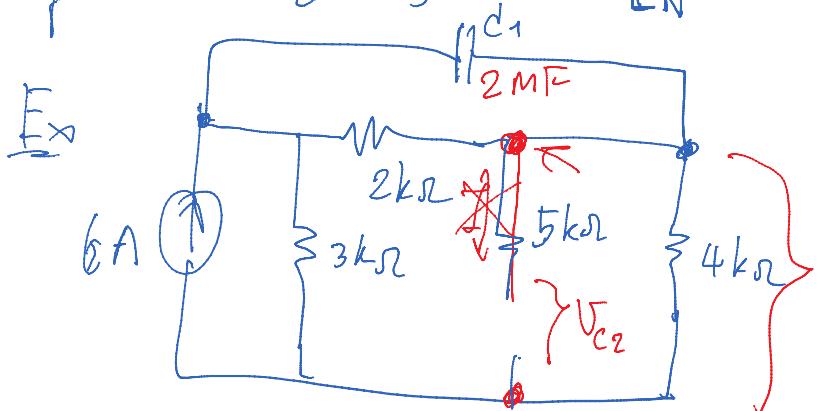
$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_N}$$



求 ω_{C1}, ω_{C2}

$$\text{Answer: } \omega_{C1} = 128 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{C2} = 16 \text{ rad/s}$$